

Prezime i ime: \_\_\_\_\_

Broj indeksa: \_\_\_\_\_

**Profesorov prvi postulat: "Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti."**

- 1.1. Potrebno je odrediti struju  $I_1$  u kolu sa slike direktnom primjenom metode konturnih struja. Poznato je:  $E_1 = 5 - j15$  (V),  $E_2 = 15 - j10$  (V),  $I_{S3} = -1 + j3$  (A),  $Z_4 = -Z_5 = -j Z_6 = -j5$  ( $\Omega$ ). Napomena: u obzir će se uzimati samo rješenje koje uključuje metodu konturnih struja i niti jedno drugo!

A	$I_1 = 2 - j3$ [A]	B	$I_1 = 3 - j11$ [A]	
C	$I_1 = -6 + j$ [A]	D	$I_1 = j3$ [A]	
E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:			

(2 boda)

- 1.2. Koji od datih izraza nije tačan?  $G_1$  i  $B_1$  su parametri grane koja sadrži  $R_1$  i  $X_L$ .  $G_2$  i  $B_2$  su parametri grane koja sadrži  $R_2$  i  $X_C$ .

A	$G_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_L^2}$	B	$G_2 = \frac{R_2}{R_2^2 + X_C^2}$	
C	$B_1 = \frac{X_L}{R_1^2 + X_L^2}$	D	$B_2 = \frac{X_C}{R_2^2 + X_C^2}$	
E	Svi ponuđeni odgovori su tačni.			

(1 bod)

- 1.3. Odrediti vrijednosti za  $R$  i  $X_C$  ako idealni instrumenti pokazuju vrijednosti  $P=90$  W,  $I_1=4$  A,  $I_2=5$  A.

A	$R = 10 \Omega$ , $X_C = 7,5 \Omega$	C	$R = 90 \Omega$ , $X_C = 22,5 \Omega$	
B	$R = 7,5 \Omega$ , $X_C = 10 \Omega$	D	$R = 22,5 \Omega$ , $X_C = 90 \Omega$	
E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:			

(2 boda)

- 1.4. Impedansa  $Z_3 = (0 - j20) \Omega$  je serijski vezana sa paralelnom vezom impedansi  $Z_1 = (10 + j30) \Omega$  i  $Z_2 = (100 + j0) \Omega$ . Takva ekvivalentna veza je priključena na izvor prostoperiodičnog napona. Faktor snage ovog električnog kruga je:

A	$\cos \varphi = 1.$	B	$\cos \varphi = 0,242$	C	$\cos \varphi = 0,707$	D	$\cos \varphi = 0,950$
E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:						

(2 boda)

1.5. Koja je tačna relacija koja povezuje napone  $\underline{U}_{CD}$  i  $\underline{U}_{AE}$ ? Poznato je:  $\underline{U}_{DE} = U_{DE} \cdot e^{j0^\circ}$ ,  $R = X_L = X_C$ .

A	$\underline{U}_{AE} = \underline{U}_{CD} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}$	B	$\underline{U}_{AE} = \underline{U}_{CD} \sqrt{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}$	
C	$\underline{U}_{CD} = \underline{U}_{AE} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}$	D	$\underline{U}_{CD} = \underline{U}_{AE} \sqrt{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}$	
E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:			

(2 boda)

1.6. Odrediti prividnu snagu izvora. Poznato je:  $I_1 = 6$  (A),  $I_2 = 10$  (A),  $I_3 = 4$  (A),  $U = 100$  (V).

A	$\underline{S} = 1000 + j1400$ [VA]	B	$\underline{S} = 600 + j600$ [VA]	
C	$\underline{S} = 1000 - j1400$ [VA]	D	$\underline{S} = 600 - j600$ [VA]	
E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:			

(2 boda)

1.7. Za električni krug prikazan na slici poznato je:  $u(t) = 100\sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$  [V];  $R_1 = R_2 = 40$  [ $\Omega$ ];  $L = 20$  [mH];  $C = 40$  [ $\mu$ F]. Odrediti frekvenciju generatora pri kojoj će u električnom krugu nastupiti naponska rezonancija i efektivnu vrijednost ukupne struje kola u tom slučaju.

A	$\omega = 927,03$ [rad/s]	B	$\omega = 102,03$ [rad/s]	
C	$\omega = 1280,87$ [rad/s]	D	$\omega = 279,45$ [rad/s]	
E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:			

(1 bod)

A	$I = 2,3$ [A]	B	$I = 1,9$ [A]	C	$I = 1,3$ [A]	D	$I = 2,5$ [A]	E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:
---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	--

(1 bod)

1.8. U električnom krugu prikazanom na slici, otpornost  $R_2$  se smanji dva puta. Fazni pomak između referentnog fazora napona izvora  $\underline{U}$  i fazora struje  $\underline{I}$  pri tome:

A	se povećava.	B	se prvo povećava, a zatim se smanjuje.	
C	se smanjuje.	D	ostaje nepromijenjen.	
E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:			

(1 bod)

1.9. Paralelni spoj radnog otpora otpornosti  $R$ , zavojnice reaktanse  $X_L$  i kondenzatora reaktanse  $X_C$  priključen je na naponski izvor prostoperiodičnog napona  $U$ . Svi elementi kruga su idealni, a pri tome vrijedi  $X_L > X_C$ . Ako se napon u električnom krugu označi sa  $\underline{U}$ , struja kroz otpornik sa  $\underline{I}_R$ , struja kroz zavojnicu sa  $\underline{I}_L$ , a struja kroz kondenzator označi sa  $\underline{I}_C$ , tačan fazorski dijagram napona i struje za ovaj električni krug prikazan je na slici:

<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>	
<b>E</b>	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:						

(1 bod)

1.10. U serijskom R-L-C kolu je nastupila naponska rezonansa. Zaokružiti tačan odgovor!

<b>A</b>	Naponi na L i C imaju isti fazni stav jer kroz njih protiče ista struja.
<b>B</b>	Napon na L fazno kasni za ugao $90^\circ$ u odnosu na napon na R.
<b>C</b>	Napon na C fazno prednjači za ugao $90^\circ$ u odnosu na napon na R.
<b>D</b>	Napon na R fazno prednjači za ugao $90^\circ$ u odnosu na napon na C.

(1 bod)


1.11. Uravnoteženi simetrični aktivni potrošač u spoju zvijezda bez nultog vodiča je priključen na trofazni simetrični izvor direktnog redoslijeda faza. Zaokružiti tačnu tvrdnju uz obrazloženje.

<b>A</b>	Linijski naponi potrošača imaju veće amplitude od faznih napona za faktor $\sqrt{3}$ i kasne fazno za ugao $\pi/6$ u odnosu na odgovarajuće fazne napone potrošača.
<b>B</b>	Linijski naponi potrošača imaju manje amplitude od faznih napona za faktor $\sqrt{3}$ i kasne fazno za ugao $\pi/6$ u odnosu na odgovarajuće fazne napone potrošača.
<b>C</b>	Linijske struje potrošača imaju veće amplitude od faznih struja za faktor $\sqrt{3}$ i prednjače fazno za ugao $\pi/6$ u odnosu na odgovarajuće fazne struje potrošača.
<b>D</b>	Linijski naponi potrošača imaju veće amplitude od faznih napona za faktor $\sqrt{3}$ i prednjače fazno za ugao $\pi/6$ u odnosu na odgovarajuće fazne napone potrošača.

(1 bod)

1.12. Trofazni potrošač u spoju trougao, priključen je na trofaznu simetričnu mrežu inverznog redoslijeda linijskih napona efektivne vrijednosti  $U_l = 400$  (V). Odrediti za koliko se promijeni očitavanje idealnog watt-metra ukoliko se redoslijed linijskih napona mreže promijeni u direktni. Poznato je  $R = 2X_L = X_C = 20$  ( $\Omega$ ).

<b>A</b>	$\Delta P = 8000$ [W]	<b>B</b>	$\Delta P = 0$ [W]
<b>C</b>	$\Delta P = -4000$ [W]	<b>D</b>	$\Delta P = 4000$ [W]
<b>E</b>	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:		

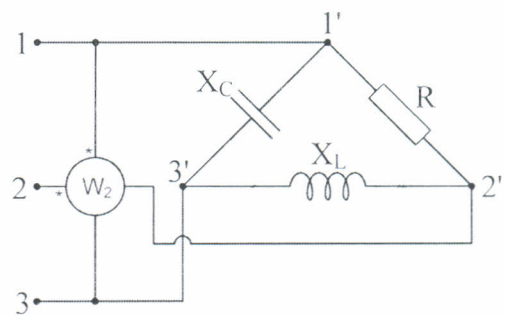

(1 bod)

1.13. Četvorožični trofazni sistem sa slike je priključen na trofaznu simetričnu mrežu direktnog redoslijeda faza, efektivne vrijednosti faznog napona  $U_F$ . U sistemu je postignut uslov  $R = \omega L = 1/\omega C$ . Odrediti pokazivanje idealnog ampermetra.

A	$I_A = \frac{U_F}{3R}(1 + \sqrt{3})$	
B	$I_A = \frac{U_F}{3R}(-1 + \sqrt{3})$	
C	$I_A = \frac{U_F}{R}(1 + \sqrt{3})$	
D	$I_A = \frac{U_F}{R}(-1 + \sqrt{3})$	
E	Niti jedan od prethodno ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je:	

(2 boda)

	Upisati tačan odgovor		Upisati tačan odgovor
Zadatak 1		Zadatak 7b	
Zadatak 2		Zadatak 8	
Zadatak 3		Zadatak 9	
Zadatak 4		Zadatak 10	
Zadatak 5		Zadatak 11	
Zadatak 6		Zadatak 12	
Zadatak 7a		Zadatak 13	
<b>UKUPNO</b>			

1.1.)


$$E_1 = 5 - j15$$

$$E_2 = 15 - j10$$

$$I_{s3} = -1 + j3$$

$$Z_4 = -Z_5 = -jZ_6 = -j5$$

struje?

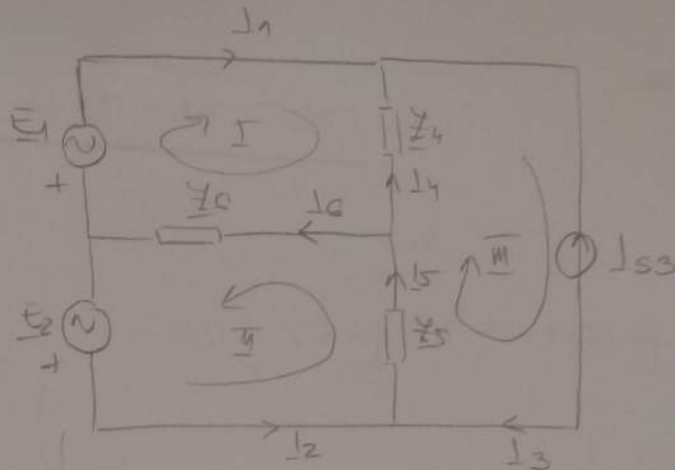

$$Z_4 = -j5$$

$$-Z_5 = -j5 \rightarrow Z_5 = j5$$

$$-jZ_6 = -j5 \Rightarrow Z_6 = 5$$

$$Z_{11} = Z_4 + Z_6 = 5 - j5$$

$$Z_{22} = Z_6 + Z_5 = 5 + j5$$

$$Z_{12} = Z_6 = 5$$

$$Z_{23} = Z_5 = j5$$

$$Z_{13} = Z_4 = -j5$$

$$I_{3c} = -I_{s3} = 1 - j3$$

$$I: -5 + j15 = (5 - j5)I_{1c} + 5I_{2c} + j5I_{3c}$$

$$15 - j10 = 5I_{1c} + (5 + j5)I_{2c} + j5I_{3c}$$

$$-5 + j15 - j5(1 - j3) = (5 - j5)I_{1c} + 5I_{2c}$$

$$15 - j10 - j5(1 - j3) = 5I_{1c} + (5 + j5)I_{2c}$$

$$-5 + j15 - 15 - j5 = (5 - j5)I_{1c} + 5I_{2c}$$

$$-15 - j10 - 15 - j5 = 5I_{1c} + (5 + j5)I_{2c}$$

$$-20 + j10 = (5 - j5)I_{1c} + 5I_{2c}$$

$$-j15 = 5I_{1c} + (5 + j5)I_{2c}$$

$$D = \begin{vmatrix} 5-j5 & 5 \\ 5 & 5+j5 \end{vmatrix} = 50 - 25 = 25$$

$$D_{I_{1K}} = \begin{vmatrix} -20+j10 & 5 \\ -j15 & 5+j5 \end{vmatrix} = -150 - j50 + j75 = -150 + j25$$


$$D_{I_{2K}} = \begin{vmatrix} 5-j5 & -20+j10 \\ 5 & -j15 \end{vmatrix} = -75 - j75 + 100 - j50 = 25 - j150$$

$$I_{1K} = \frac{D_{I_{1K}}}{D} = -6 + j$$

$$I_{1K} = I_1 \Rightarrow$$

$$\boxed{I_1 = -6 + j \text{ (A)}} \Rightarrow \textcircled{w}$$

1.2.)

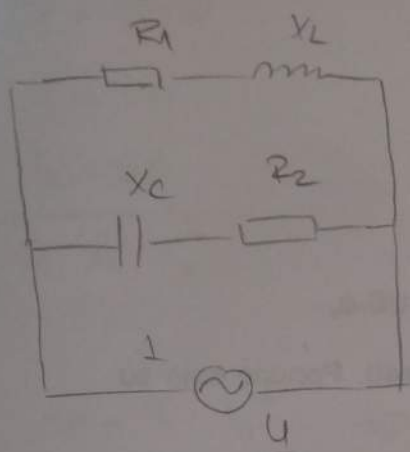

$$\underline{Y} = G + jB$$

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_1} = \frac{1}{R_1 + jX_L} \cdot \frac{R_1 - jX_L}{R_1 - jX_L} = \frac{R_1 - jX_L}{R_1^2 + X_L^2}$$

$$G_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_L^2} ; \quad B_1 = \frac{-X_L}{R_1^2 + X_L^2}$$

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{\underline{Z}_2} = \frac{1}{R_2 - jX_C} \cdot \frac{R_2 + jX_C}{R_2 + jX_C} = \frac{R_2 + jX_C}{R_2^2 + X_C^2}$$

$$G_2 = \frac{R_2}{R_2^2 + X_C^2} \quad B_2 = \frac{X_C}{R_2^2 + X_C^2}$$

$\rightarrow B_1$  nije tačan  $\Rightarrow \odot u$


L.3.)

$$P = 90 \text{ W}$$

$$I_1 = 4 \text{ A}$$

$$I_2 = 5 \text{ A}$$

$$R, X_c = ?$$

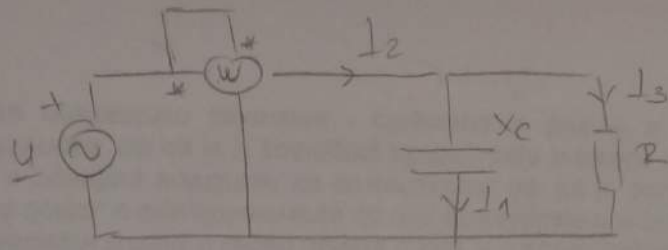

$$P = R \cdot I_3^2 \Rightarrow R = \frac{P}{I_3^2}$$

$$I_3 = I_2 - I_1$$

$$I_1 = 4 \cdot e^{j0^\circ} = j4$$

$$I_3 = I_3 \cdot e^{j0^\circ} = I_3$$

$$I_2 = I_1 + I_3 = I_3 + j4 = I_2 (\cos \varphi + j \sin \varphi) = I_3 + j4$$

$$I_3 = I_2 \cdot \cos \varphi \quad ; \quad I_1 = I_2 \cdot \sin \varphi \Rightarrow \sin \varphi = \frac{I_1}{I_2}$$

$$\varphi = 53,13^\circ \Rightarrow \cos \varphi = 0,6$$

$$P = U \cdot I_2 \cdot \cos \varphi \Rightarrow U = \frac{P}{I_2 \cos \varphi} = 30 \text{ V}$$

$$I_3 = 3 \text{ A}$$

$$R = \frac{P}{I_3^2} = \frac{90}{9} \Rightarrow$$

$$R = 10 \, \Omega$$

$$X_c = \frac{U}{I_1} = \frac{30}{4} \Rightarrow$$

$$X_c = 7,5 \, \Omega$$

$\Rightarrow$  (A) u



1.4.)


$$Z_3 = -j20$$

$$Z_1 = 10 + j30$$

$$Z_2 = 100$$

---


$$\cos \varphi = ?$$

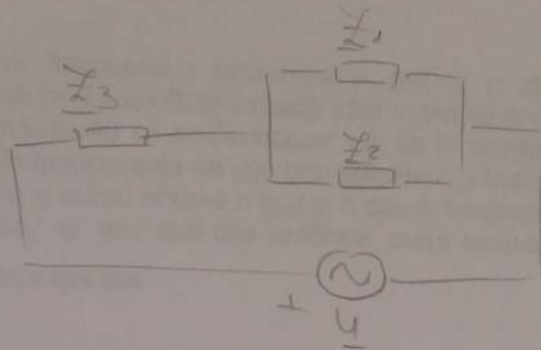

$$Z_{12} = \frac{100(100 + j30)}{100 + 100 + j30} = \frac{10000 + j3000}{200 + j30} \cdot \frac{200 - j30}{200 - j30}$$

$$Z_{12} = \frac{2090000 + j300000}{40500} = 51,10 + j7,33$$

$$Z_{ex} = 51,10 + j7,33 - j20 = 51,10 - j12,67 = 52,84 \cdot e^{-j13,92}$$

$$\varphi = \arctg \frac{-12,67}{51,10} = -13,92^\circ$$

$\cos \varphi = 0,97$


 $\Rightarrow \textcircled{E}$

1.5)

$$\underline{U_{0e}} = U_{0e} \cdot e^{j0^\circ}$$

$$R = X_L = X_C$$
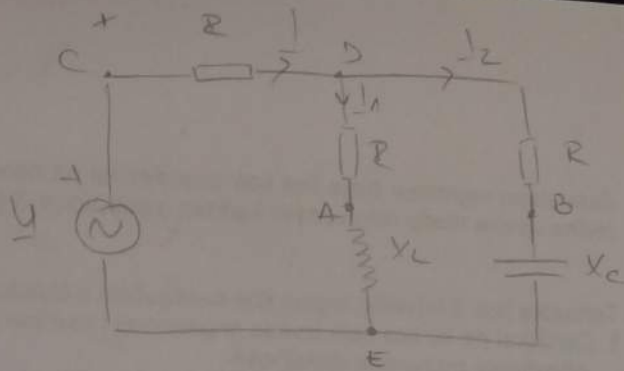
$$\underline{U_{00}}, \underline{U_{AE}} = ?$$



$$I = I_1 + I_2$$

$$\underline{U_{00}} = I \cdot R$$

$$\underline{U_{0e}} = I_1 \cdot (R + jX_L) = I_1 \cdot R(1+j) = U_{0e}(1+j)$$

$$\underline{U_{AE}} = I_1 \cdot jX_L$$

$$I_1 = \frac{U_{0e}}{R + jX_L}$$

$$(*) \underline{U_{AE}} = \frac{U_{0e}}{R + jX_L} \cdot jX_L = \frac{jU_{0e} \cdot R}{R(1+j)} = j \frac{U_{0e}}{1+j}$$

$$\underline{U_{AE}} = U_{0e} \cdot \frac{j}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = U_{0e} \cdot (0,5 + j0,5) =$$

$$= U_{0e} \cdot 0,707 \cdot e^{j45^\circ}$$

$$I_2 = \frac{U_{0e}}{R - jX_C} \cdot \frac{R + jX_C}{R + jX_C} = \frac{U_{0e} \cdot R(1+j)}{2R^2} = \frac{U_{0e}(1+j)}{2R}$$

$$I = I_1 + I_2 = \frac{U_{0e}(1+j)}{2R} + \frac{U_{0e}(1+j)}{2R} = \frac{U_{0e} \cdot \cancel{j}U_{0e} + U_{0e} + \cancel{j}U_{0e}}{2R}$$

$$I = \frac{2U_{0e}}{2R} \Rightarrow$$

$$I = \frac{U_{0e}}{R}$$

$$U_{CD} = 1 \cdot R = \frac{U_{OE}}{R} \cdot R$$

$$\Rightarrow \underline{U}_{CD} = \underline{U}_{OE}$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{U}_{AE} = U_{CD} \cdot 0,707 \cdot e^{j45^\circ} \text{ (V)}} \Rightarrow \text{A i c uisq  
locu}$$

$$(*) \Rightarrow \underline{U}_{AE} = \frac{U_{OE}}{R + jX_L} \cdot jX_L \quad (R + jX_L)$$

$$\underline{U}_{AE} (R + jX_L) = j U_{OE} X_L \quad (U_{CD} = U_{OE}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{U}_{AE} (R + jX_L) = j U_{CD} X_L \Rightarrow$$

$$\underline{U}_{CD} = \frac{j U_{AE} (R + jX_L)}{X_L} = \frac{j U_{AE} R (1 + j)}{R}$$

$$\underline{U}_{CD} = j U_{AE} (1 + j) = e^{-j90^\circ} \cdot U_{AE} (1 + j) =$$

$$= e^{-j90^\circ} \cdot U_{AE} \cdot \sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ} \Rightarrow$$

$$\boxed{\underline{U}_{CD} = \underline{U}_{AE} \sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ} \text{ (V)}} \Rightarrow \text{D u}$$


1.6.)

$$I_1 = 6A$$

$$I_2 = 10A$$

$$I_3 = 4A$$

$$U = 100V$$

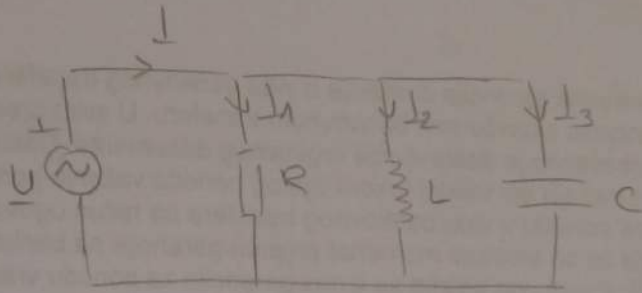

---

$$S = ?$$

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= 6 \cdot e^{j0^\circ} = 6 \\ I_2 &= 10 \cdot e^{-j90^\circ} = -j10 \\ I_3 &= 4 \cdot e^{j90^\circ} = j4 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I = I_1 + I_2 + I_3 = 6 - j6$$

$$\underline{U} = 100 \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = 100(6 + j6)$$

$$\boxed{S = 600 + j600 \text{ [VA]}} \Rightarrow \textcircled{B} \text{ W}$$

1.7.)

$$u(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ)$$


$$R_1 - R_2 = 40 \Omega$$

$$L = 20 \text{ mH} = 0,02 \text{ H}$$

$$C = 40 \mu\text{F} = 0,00004 \text{ F}$$

naponska rezonansa

$$\omega, I = ?$$

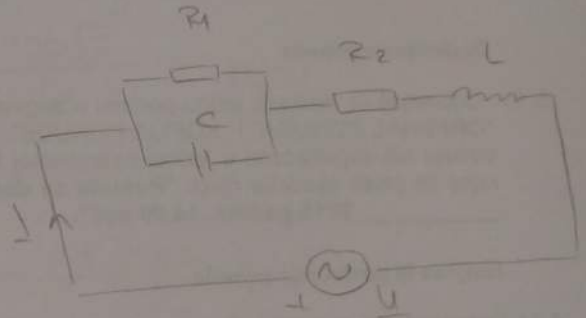

$$\text{Im} \{ Z_{\text{ek}} \} = 0$$

$$Z_{\text{ek}} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$$

$$\underline{Z}_1 = \frac{R_1 - j \frac{1}{\omega C}}{R_1 + j \frac{1}{\omega C}} = \frac{-j \frac{R_1}{\omega C}}{R_1 \omega C - j} = \frac{-j R_1}{R_1 \omega C - j} \cdot \frac{R_1 \omega C + j}{R_1 \omega C + j}$$

$$\underline{Z}_1 = \frac{R_1 - j R_1^2 \omega C}{R_1^2 \omega^2 C^2 + 1}$$

$$\underline{Z}_2 = R_2 + j \omega L$$

$$\underline{Z}_{\text{ek}} = \frac{R_1}{R_1^2 \omega^2 C^2 + 1} + R_2 + j \left( \omega L - \frac{R_1^2 \omega C}{R_1^2 \omega^2 C^2 + 1} \right)$$

$$\frac{R_1^2 \omega C}{R_1^2 \omega^2 C^2 + 1} = \omega L \Rightarrow R_1^2 C = R_1^2 \omega^2 C^2 L + L$$

$$\omega^2 = \frac{R_1^2 C - L}{R_1^2 C^2 L} = \frac{0,044}{0,0000000051} = 862745,098$$

$$\omega = 928,84 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \approx \textcircled{A} \text{ u}$$

$$I = \frac{U}{Z_{\text{ec}}} ; \quad U = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100\text{V}$$

$$Z_{\text{ec}} = \frac{40}{3,20} + 40 + j \left( 18,54 - \frac{59,32}{3,20} \right)$$

$$Z_{\text{ec}} = 52,5 + j0$$

(Što je logično jer je u toku napona rezonansa, pa je  $Z_{\text{ec}} = \text{Re}\{Z_{\text{ec}}\}$ )


$$I = \frac{100}{52,5} = 1,90 \text{ A} \Rightarrow \textcircled{B} \text{ W}$$

1.8.)

1°  $Z = R_2$

2°  $Z' = \frac{Z_2}{2}$

$\varphi = ?$

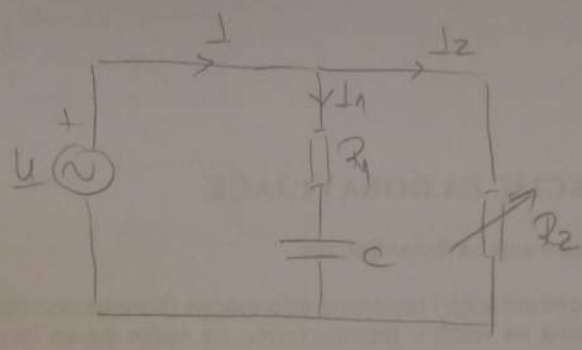

$Z_{ec} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$

$Z_1 = R_1 - jX_c$  ;  $Z_2 = R$

$Z_{ec} = \frac{R(R_1 - jX_c)}{R + R_1 - jX_c} = \frac{R R_1 - j R X_c}{(R + R_1) - j X_c} \cdot \frac{(R + R_1) + j X_c}{(R + R_1) + j X_c} =$

$= \frac{R^2 R_1 + R R_1^2 - j R^2 X_c - j R R_1 X_c + j R R_1 X_c + R X_c^2}{(R + R_1)^2 + X_c^2} =$

$= \frac{R^2 R_1 + R R_1^2 + R X_c^2}{(R + R_1)^2 + X_c^2} + j \frac{R R_1 X_c - R^2 X_c - R R_1 X_c}{(R + R_1)^2 + X_c^2}$

$\varphi = \text{arctg} \frac{R R_1 X_c - R^2 X_c - R R_1 X_c}{R^2 R_1 + R R_1^2 + R X_c^2}$

1°  $R = R_2 = 1$  ;  $R_1 = 1$  ;  $X_c = 2$

$\varphi = \text{arctg} \frac{1 - 1 - 2}{1 + 1 + 4} = \frac{-2}{6} = -18,43^\circ \rightarrow$


2°  $R = \frac{R_2}{2} = 0,5$  ;  $R_1 = 1$  ;  $X_c = 2$

$\varphi = \text{arctg} \frac{1 - 0,5 - 1}{0,25 + 0,5 + 2} = \frac{-0,5}{2,75} = -10,30^\circ \rightarrow$

$\Rightarrow \varphi \neq \text{swamy} \Rightarrow$   
 © u

1.9.)

$$X_L > X_C$$

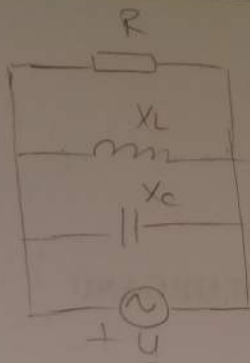


$$\underline{U} = U \cdot e^{j\omega t}$$

$$\underline{I}_R = I_R \cdot e^{j\omega t} = \frac{U}{R} \cdot e^{j\omega t}$$

$$\underline{I}_C = I_C \cdot e^{j\omega t} = \frac{U}{X_C} \cdot e^{j\omega t}$$

$$\underline{I}_L = I_L \cdot e^{-j\omega t} = \frac{U}{X_L} \cdot e^{-j\omega t}$$


$$X_L > X_C \Rightarrow I_L < I_C$$

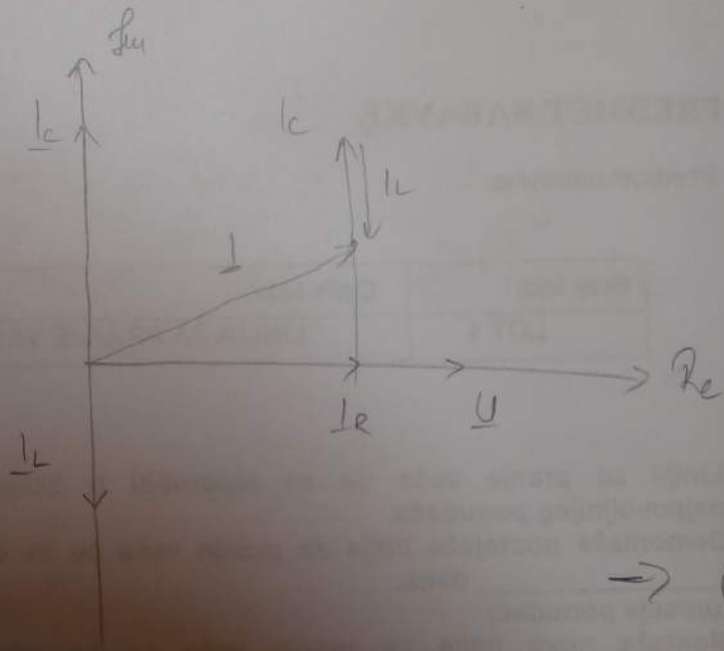

→ (A)  $\omega$



2.10)

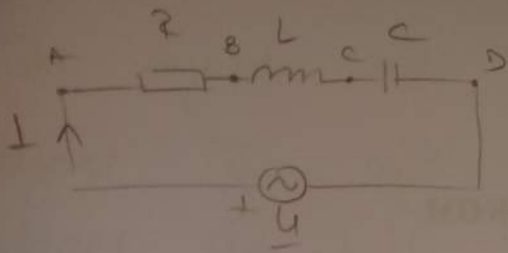

$$U = U \cdot e^{j\omega t}$$

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U \cdot e^{j\omega t}}{R}$$


$$X_L = X_C$$

$$I = I \cdot e^{j\omega t}$$

$$U_{AB} = U = U \cdot e^{j\omega t} = \underline{U}_R$$

$$U_{BC} = I \cdot jX_L = I \cdot e^{j\omega t} \cdot X_L \cdot e^{j90^\circ} = U_{BC} \cdot e^{j90^\circ} = \underline{U}_L$$
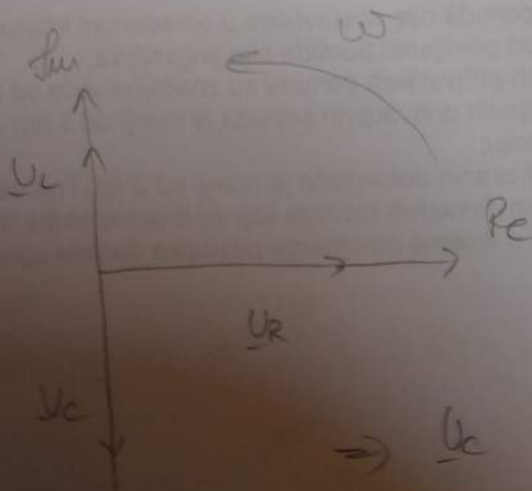
$$U_{CD} = I \cdot (-jX_C) = I \cdot e^{j\omega t} \cdot X_C \cdot e^{-j90^\circ} = U_{CD} \cdot e^{-j90^\circ} = \underline{U}_C$$



$\Rightarrow \underline{U}_C$  kasui za  $\underline{U}_R$

$\Rightarrow \underline{U}_C$  predyáci  $\underline{U}_R$

$\Rightarrow \textcircled{D} \omega$

1.11.)

- Za zvijezdu voži  $I_L = I_F$  i  $U_L = \sqrt{3} U_F$

→ Odgovor (C) nije tačan.

→ Odgovor (B) nije tačan (dijizski naponi su veći)

→ dijizski naponi prednjače za ugao od  $30^\circ$


→ (D) w

1.12.)

$$U_L = 400V$$

$$R = 2X_L = X_C = 20\Omega$$

$$\Delta P = ?$$

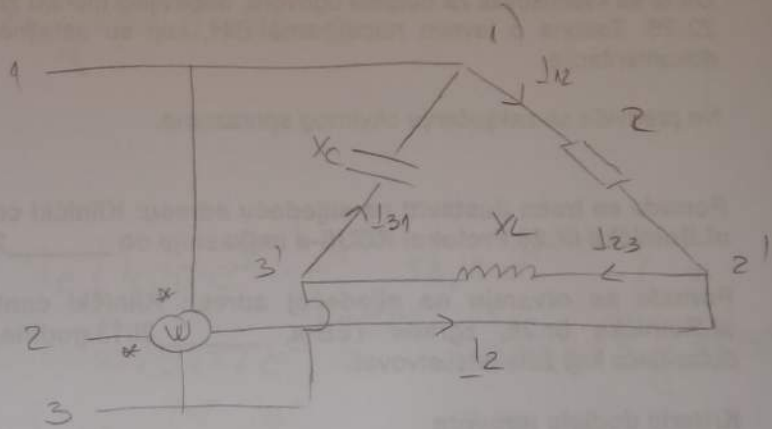

→ Trokut  $\Rightarrow U_L = U_F$  ;  $I_L = \sqrt{3} I_F$

d.r.f.

$$\underline{U}_{12}' = 400 \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\underline{U}_{23}' = 400 \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$\underline{U}_{31}' = 400 \cdot e^{j120^\circ}$$

inv. red. f.

$$\underline{U}_{12}'' = 400 \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\underline{U}_{23}'' = 400 \cdot e^{j120^\circ}$$

$$\underline{U}_{31}'' = 400 \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$I_2 + I_{12} = I_{23} \Rightarrow I_2 = I_{23} - I_{12}$$

$$I_{23}' = \frac{U_{23}'}{X_L \cdot e^{j30^\circ}} = \frac{400 \cdot e^{-j120^\circ}}{10 \cdot e^{j30^\circ}} = 40 \cdot e^{-j150^\circ} = -31,64 + j20$$

$$I_{23}'' = \frac{U_{23}''}{X_L \cdot e^{j30^\circ}} = \frac{400 \cdot e^{j120^\circ}}{10 \cdot e^{j30^\circ}} = 40 \cdot e^{j90^\circ} = 31,64 + j20$$

$$I_{12}^I = \frac{U_{12}^I}{R} = \frac{400}{20} = 20$$

$$I_{12}^{II} = \frac{U_{12}^{II}}{R} = 20$$

$$I_2^I = -34,64 + j20 - 20 = -54,64 + j20 = 58,18 \cdot e^{j159,89^\circ}$$

$$I_2^{II} = 34,64 + j20 - 20 = 14,64 + j20 = 24,78 \cdot e^{j53,79^\circ}$$

$$P_w^I = \operatorname{Re} \left\{ \underline{U}_{13}^I \cdot I_2^{I*} \right\} = \operatorname{Re} \left\{ 400 \cdot e^{j120^\circ} \cdot e^{j180^\circ} \cdot 58,18 \cdot e^{j159,89^\circ} \right\} =$$

$$= 23272 \cdot e^{j459,89^\circ} = -3397,13 + j22926,16$$

$$P_w^{II} = \operatorname{Re} \left\{ \underline{U}_{13}^{II} \cdot I_2^{II*} \right\} = \left\{ 400 \cdot e^{-j120^\circ} \cdot e^{j180^\circ} \cdot 24,78 \cdot e^{j53,79^\circ} \right\} =$$

$$= 9912 \cdot e^{j113,79^\circ} = -3398,35 + j9069,77$$

$$\Delta P = P_w^I - P_w^{II} = -4000 - (-4000) = 0 \text{ W} \Rightarrow \textcircled{B} \text{ W}$$


13.) d.r.f.

$U_F$

$$R = \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$I_A = ?$

$I_L = I_F$   
 $U_L = \sqrt{3}U_F$

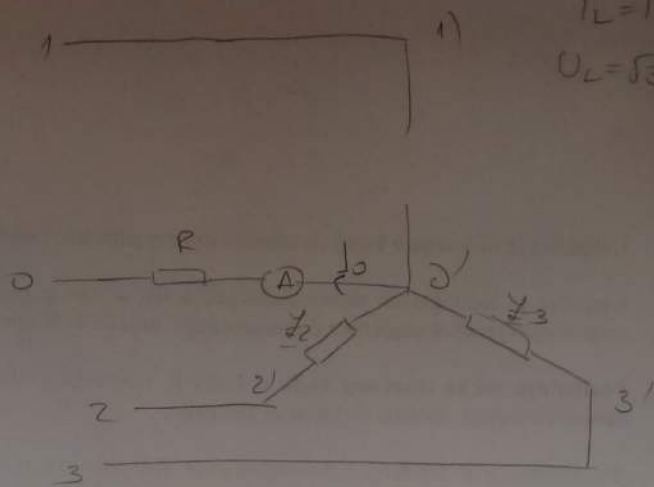

$$I_A = I_0 = \frac{U_{00}}{R}$$

$$Z_2 = \frac{R(j\omega L)}{R+j\omega L} = \frac{jR^2}{R+jR} = \frac{jR^2}{R(1+j)} = \frac{jR}{1+j} \cdot \frac{1-j}{1-j} = \frac{R+jR}{2} = \frac{R(1+j)}{2}$$

$$Z_3 = \frac{R(1-j)}{2} ; Z_1 \rightarrow \infty$$

$$U_{10} = U_F \cdot e^{j\omega t}, \quad U_{20} = U_F \cdot e^{j\omega t + 120^\circ}, \quad U_{30} = U_F \cdot e^{j\omega t + 240^\circ}$$

$$U_{00} = \frac{U_{10}}{Z_1} + \frac{U_{20}}{Z_2} + \frac{U_{30}}{Z_3} = \frac{2U_F \cdot e^{j\omega t}}{R(1+j)} + \frac{2U_F \cdot e^{j\omega t + 120^\circ}}{R(1-j)} = \frac{2}{R(1+j)} + \frac{2}{R(1-j)} + \frac{1}{R}$$

$$= \frac{-U_F - j\sqrt{3}U_F}{(1+j)} + \frac{-U_F + j\sqrt{3}U_F}{(1-j)} = \frac{(-U_F - j\sqrt{3}U_F)(1-j) + (-U_F + j\sqrt{3}U_F)(1+j)}{(1+j)(1-j)} = \frac{2}{(1+j) + \frac{2}{(1-j)} + 1}$$

$$= \frac{-U_F + jU_F - j\sqrt{3}U_F - \sqrt{3}U_F - U_F - jU_F + j\sqrt{3}U_F - \sqrt{3}U_F}{2 - j^2 + 2 + 1 - j^2 + 1}$$

$$\begin{aligned} U_{00} &= \frac{-2U_F - 2\sqrt{3}U_F}{6} = \frac{-2U_F(1+\sqrt{3})}{6} = \\ &= \frac{-U_F(1+\sqrt{3})}{3} = \frac{U_F(-1-\sqrt{3})}{3} \end{aligned}$$

$$I_0 = \frac{U_F(-1-\sqrt{3})}{3R} = \frac{U_F}{3R} \cdot (1+\sqrt{3}) \cdot e^{j180^\circ}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_A = \frac{U_F}{3R} (1+\sqrt{3}) \text{ (A)}} \Rightarrow \textcircled{A} \omega$$